Universitat de Lleida Grau d'Enginyeria Informàtica Estructura de Computadors I

Examen recuperació gener 2019

EXERCICI 1 (2,5 punts)


Digues quina informació està codificant en cada cas el següent codi de 7 bits: "1 0 1 0 0 1 0", suposant que està representant:

- a) un número binari sense signe.
- b) un número enter representat en signe i magnitud.
- c) un número enter representat en complement a 1.
- d) un número enter representat en complement a 2.
- e) un caràcter en ASCII.(consulta la taula annexa)

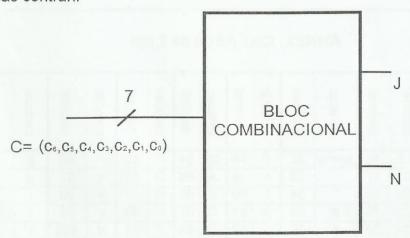EXERCICI 2 (3,75 punts)

Dissenya un bloc combinacional que accepti com entrada un caràcter ASCIII codificat amb 7 bits  $C=(c_6,c_5,c_4,c_3,c_2,c_1,c_0)$  (consulta la taula annexa) i proporcioni dues sortides: J i N que indiquen si el caràcter entrat és una lletra majúscula o minúscula:

- J=1 en el cas que el codi d'entrada codifiqui una lletra **majúscula** i J=0 en cas contrari.
- N=1 en el cas que el codi d'entrada codifiqui una lletra minúscula i N=0 en cas contrari.




Per a fer el disseny es poden utilitzar el mínim nombre de portes lògiques i blocs combinacionals (codificadors, descodificadors, sumadors, comparadors, multiplexors, etc) de dimensions adequades.

## Examen recuperació gener 2019

## EXERCICI 3 (3,75 punts)

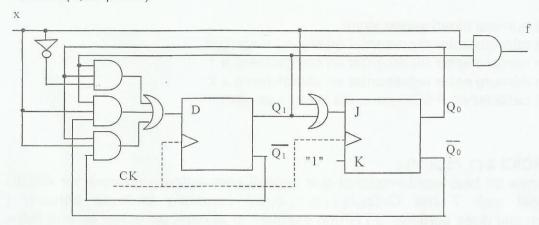a) Analitza el circuit sequencial de la figura obtenint la taula de transició i el graf d'estats.(3,25 punts)



b) Suposant que l'estat inicial en que es troben els flip-flops és  $(Q_1,Q_0)=(1,1)$ . Indicar quina serà la seqüència de valors de la sortida f si x=1 durant 5 polsos de rellotge (0,5) punts)

ANNEX: Codi ASCII de 7 bits															
caràcter	decimal	caràcter	decimal	caràcter	decimal	caràcter	decimal	caràcter	decimal	caràcter	decimal	caràcter	decimal	caràcter	decimal
NUL	0	DLE	16	space	32	0	48	@	64	Р	80	,	96	р	112
SOH	1	DC1	17	!	33	1	49	Α	65	Q	81	а	97	q	113
STX	2	DC2	18	"	34	2	50	В	66	R	82	b	98	r	114
ETX	3	DC3	19	#	35	3	51	С	67	S	83	С	99	S	115
EOT	4	DC4	20	\$	36	4	52	D	68	Т	84	d	100	t	116
ENQ	5	NAK	21	%	37	5	53	E	69	U	85	е	101	u	117
ACK	6	SYN	22	&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	V	118
BEL	7	ETB	23	1	39	7	55	G	71	W	87	g	103	W	119
BS	8	CAN	24	(	40	8	56	Н	72	Х	88	h	104	X	120
HT	9	EM	25	)	41	9	57	1	73	Y	89	i	105	У	121
LF	10	SUB	26	*	42		58	J	74	Z	90	j	106	Z	122
VT	11	ESC	27	+	43	;	59	K	75	]	91	k	107	{	123
FF	12	FS	28	,	44	<	60	L	76	\	92	1	108		124
CR	13	GS	29	-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125
SO	14	RS	30		46	>	62	N	78	٨	94	n	110	~	126
SI	15	US	31	1	47	?	63	0	79	_	95	0	111	DEL	127